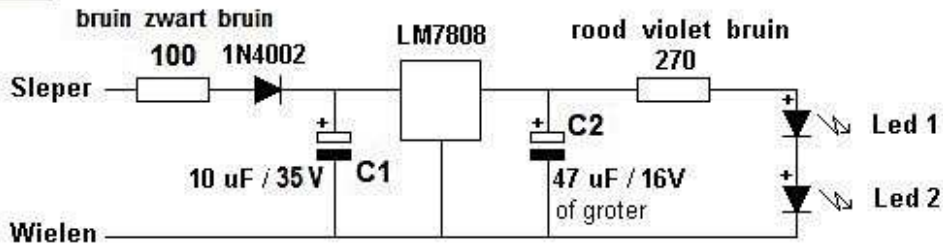



# Sluitlichten voor Märklin lok of wagon; Analog of digitaal

Door condensator C2 groter te kiezen vermindert u het knipperen van de led's veroorzaakt door slecht contact met de rails of door de digitale spanning. Meestal is 220 uF / 16 V voldoende. De condensator wordt wel groter.

## SCHEMA



## Zo kan het er uitzien

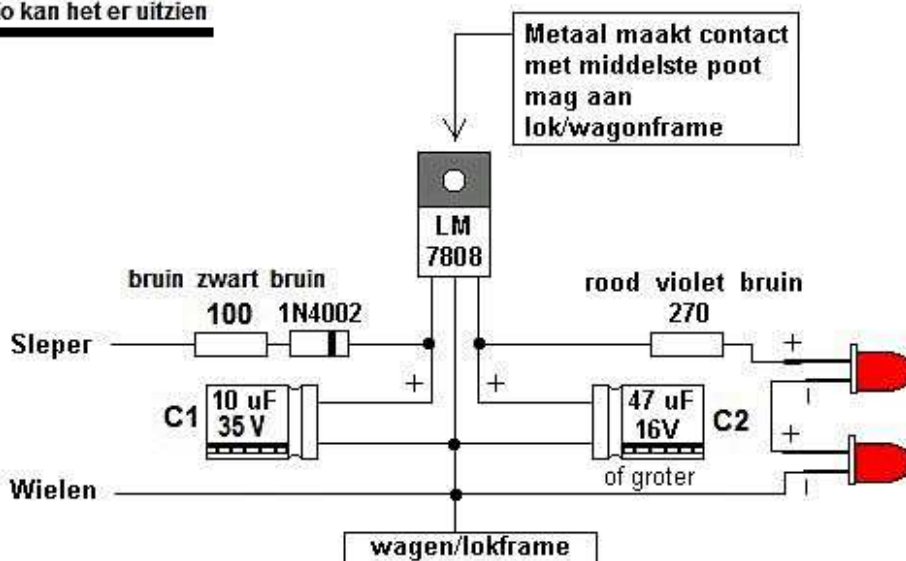

## Idee voor print

